



Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού  
Τμήμα ΗΜΜΥ  
Πολυτεχνείο Κρήτης

**ΗΡΥ 211**

**Προχωρημένη Λογική Σχεδίαση**

**Εισαγωγή στη VHDL**

Έκδοση 1.0

Εαρινό Εξάμηνο 2013

Καθ. Απόστολος Δόλλας

**Επιμέλεια : Π. Μαλακωνάκης**

Ε.Σωτηριάδης

**Χανιά 2013**

Η VHDL είναι η γλώσσα περιγραφής υλικού που χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση και υλοποίηση λογικών κυκλωμάτων.

**VHDL : VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description Language**

Η VHDL δεν είναι case sensitive γλώσσα, δηλαδή δεν έχει διάφορα αν οι χαρακτήρες είναι πεζά ή κεφαλαία.

Ένα παράδειγμα κώδικα **VHDL** μιας πύλης AND:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY and_gate IS
    PORT(
        a : IN STD_LOGIC;
        b : IN STD_LOGIC;
        z : OUT STD_LOGIC
    );
END and_gate;

ARCHITECTURE model OF and_gate IS
BEGIN
    z <= a AND b;
END model;
```

Δήλωση βιβλιοθηκών:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

Το *entity* είναι η περιγραφή της διεπαφής που θα έχει το κύκλωμα. Δηλαδή, είναι η δήλωση των εισόδων και εξόδων του κυκλώματος.

```
ENTITY and_gate IS
    PORT(
        a : IN STD_LOGIC;
        b : IN STD_LOGIC;
        z : OUT STD_LOGIC
    );
END and_gate;
```

Στη VHDL χρησιμοποιούνται κυρίως 2 τύποι σημάτων.

**STD\_LOGIC** : Δηλώνει ένα σήμα 1 bit

**STD\_LOGIC\_VECTOR**(n **DOWNTO** 0) : δηλώνει ένα σήμα n+1 bit.

Το *architecture* είναι η περιγραφή του κυκλώματος που αντιστοιχεί στο entity που έχουμε δηλώσει παραπάνω.

Ανάμεσα στο *begin* και το *end* γίνεται η περιγραφή του κυκλώματος.

```
ARCHITECTURE model OF and_gate IS  
BEGIN  
    z <= a AND b;  
END model;
```

# Structural VHDL

Η *structural* περιγραφή της VHDL επιτρέπει τη σχεδίαση επιμέρους τμημάτων του κυκλώματος και ένωση τους σε ένα top level κύκλωμα.

Ένα παράδειγμα κώδικα **VHDL** μιας πύλης AND 3 εισόδων αποτελούμενη από 2 πύλες AND 2 εισόδων:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY and3 IS
    PORT(
        a : IN STD_LOGIC;
        b : IN STD_LOGIC;
        c : IN STD_LOGIC;
        z : OUT STD_LOGIC
    );
END and3;

architecture structural of and3 is

    SIGNAL a1_out: STD_LOGIC;

    COMPONENT and_gate
        PORT(
            a : IN STD_LOGIC;
            b : IN STD_LOGIC;
            z : OUT STD_LOGIC
        );
    END COMPONENT;

    BEGIN

        a1: and_gate PORT MAP
            (a => a,
             b => b,
             z => a1_out);

        a2: and_gate PORT MAP
            (a => a1_out,
             b => c,
             z => z);

    END structural;
```

Κάτω από τη δήλωση του architecture και πριν το begin γίνεται η δήλωση των signal και component.

Η δήλωση *signal* χρησιμοποιείται για να δηλώσουμε βοηθητικά σήματα τα οποία αφορούν συνδέσεις στο εσωτερικό του architecture της σχεδίασης.

Για παράδειγμα το σήμα **a1\_out** στον παραπάνω κώδικα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της εξόδου της πρώτης πύλης AND με τη μια είσοδο της δεύτερης.

```
SIGNAL a1_out: STD_LOGIC;
```

Η δήλωση *component* χρησιμοποιείται για να δηλώσουμε τα επιμέρους κυκλώματα που θα χρησιμοποιήσουμε στη σχεδίαση. Το παρακάτω component αντιστοιχεί στο κύκλωμα που περιγράφεται στο πρώτο παράδειγμα.

```
COMPONENT and_gate
  PORT(
    a : IN STD_LOGIC;
    b : IN STD_LOGIC;
    z : OUT STD_LOGIC
  );
END COMPONENT;
```

Για να χρησιμοποιήσουμε τα υποκυκλώματα που έχουν δηλωθεί ως component χρησιμοποιούμε το **port map**.

```
a1: and_gate PORT MAP
  (a => a,
   b => b,
   z => a1_out);
```

Για κάθε είσοδο – έξοδο στο αντίστοιχο component στο port map πρέπει να αντιστοιχηθεί κάποιο σήμα, είτε από τις εισόδους – εξόδους του κυκλώματος (entity) είτε κάποιο signal.

# Behavioral VHDL

Behavioral VHDL χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να περιγράψουμε ένα κύκλωμα χωρίς τη χρήση για παράδειγμα λογικών πυλών ή λογικών εκφράσεων.

Ένα παράδειγμα κώδικα Behavioral VHDL είναι η παρακάτω υλοποίηση ενός πολυπλέκτη 4 σε 1:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity mux4to1 is
  Port ( a : in STD_LOGIC;
        b : in STD_LOGIC;
        c : in STD_LOGIC;
        d : in STD_LOGIC;
        sel : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
        muxout : out STD_LOGIC);
end mux4to1;

architecture Behavioral of mux4to1 is

begin
  process(sel,a,b,c,d)
  begin

    if sel = "00" then
      muxout <= a;
    elsif sel = "01" then
      muxout <= b;
    elsif sel = "10" then
      muxout <= c;
    elsif sel = "11" then
      muxout <= d;
    end if;

  end process;

end Behavioral;
```

Behavioral κώδικα γραφούμε πάντα μέσα σε process. Μέσα στην παρένθεση δηλώνουμε όλα τα σήματα των οποίων η αλλαγή επηρεάζει την έξοδο του κυκλώματος. Η παρένθεση ονομάζεται sensitivity list του process.

```
process(sel,a,b,c,d)
begin
.....
end process;
```

Μέσα στο process συνήθως χρησιμοποιούνται if-statement ή case-statement.

*If-statement:*

```
if sel = "00" then
    muxout <= a;
elsif sel = "01" then
    muxout <= b;
elsif sel = "10" then
    muxout <= c;
elsif sel = "11" then
    muxout <= d;
end if;
```

Το αντίστοιχο *case-statement*:

```
case sel is
    when "00" =>
        muxout <= a;
    when "01" =>
        muxout <= b;
    when "10" =>
        muxout <= c;
    when "11" =>
        muxout <= d;
    when others =>
        muxout <= a;
end case;
```

Το case-statement χρειάζεται πάντα δήλωση τιμής για την περίπτωση *when others* ακόμα και αν έχουμε συμπεριλάβει όλες τις περιπτώσεις όπως παραπάνω.

# Σύγχρονα Κυκλώματα

Τα σύγχρονα κυκλώματα ελέγχονται από το ρολόι. Οι αλλαγές στις τιμές των σημάτων συμβαίνουν στη θετική ακμή του ρολογιού. Αυτό δηλώνεται με την έκφραση:

Clock'EVENT AND Clock = '1'

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα ενός register 8 bit. Στη θετική ακμή του ρολογιού τα δεδομένα από την είσοδο προωθούνται στην έξοδο.

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY reg8 IS
    PORT ( D      : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          Reset   : IN STD_LOGIC;
          Clock    : IN STD_LOGIC;
          Q       : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END reg8;

ARCHITECTURE Behavior OF reg8 IS
BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
        Wait until Clock'EVENT AND Clock = '1' ;
        IF Reset = '0' THEN
            Q <= "00000000";
        ELSE
            Q <= D;
        END IF;
    END PROCESS;
END Behavior;
```



Το reset πρέπει να είναι σύγχρονο και όχι ασύγχρονο. Το παρακάτω παράδειγμα είναι η υλοποίηση του ίδιου register με σύγχρονο reset.

```
PROCESS
BEGIN
WAIT UNTIL Clock'EVENT AND Clock = '1';
    IF Reset = '0' THEN
        Q <= "00000000";
    ELSE
        Q <= D;
    END IF;
END PROCESS;
```

Όταν χρησιμοποιείται η έκφραση *wait until* στο process δε δίνεται sensitivity list.

# FSMs

Στη VHDL η υλοποίηση μιας FSM γίνεται όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;


ENTITY simple IS
    PORT (   clock    : IN STD_LOGIC;
            resetn    : IN STD_LOGIC;
            w         : IN STD_LOGIC ;
            z         : OUT STD_LOGIC ) ;
END simple;

ARCHITECTURE Behavior OF simple IS
    TYPE State_type IS (A, B, C);
    SIGNAL y : State_type;

    BEGIN
    PROCESS

        BEGIN
        Wait until (Clock'EVENT AND Clock = '1');
        IF resetn = '0' THEN
            y <= A ;
        ELSE
            CASE y IS
                WHEN A =>
                    IF w = '0' THEN
                        y <= A ;
                    ELSE
                        y <= B ;
                    END IF ;
                WHEN B =>
                    IF w = '0' THEN
                        y <= A ;
                    ELSE
                        y <= C ;
                    END IF ;
                WHEN C =>
                    IF w = '0' THEN
                        y <= A ;
                    ELSE
                        y <= C ;
                    END IF ;
            END CASE ;
        END IF ;
    END PROCESS ;
    z <= '1' WHEN y = C ELSE '0';
END Behavior ;
```

 Ο παραπάνω κώδικας είναι η υλοποίηση της FSM που φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα καταστάσεων.



Για να δηλώσουμε τις καταστάσεις δημιουργούμε ένα νέο τύπο (State\_type). Οι (A, B, C) αποτελούν τις καταστάσεις της FSM. Επίσης δηλώνουμε ένα σήμα τύπου State\_type, το οποίο την κάθε χρονική στιγμή δείχνει το state που βρίσκεται το κύκλωμα.

```

TYPE State_type IS (A, B, C);
SIGNAL y : State_type;
  
```

Για την υλοποίηση των μεταβάσεων της FSM χρησιμοποιείται case-statement.

```

CASE y IS
  WHEN A =>
    IF w = '0' THEN
      y <= A ;
    ELSE
      y <= B ;
    END IF ;
  WHEN B =>
    IF w = '0' THEN
      y <= A ;
    ELSE
      y <= C ;
    END IF ;
  WHEN C =>
    IF w = '0' THEN
      y <= A ;
    ELSE
      y <= C ;
    END IF ;
  
```

END CASE ;